
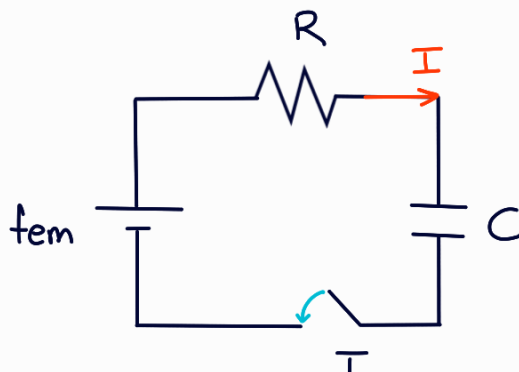


Carica del condensatore:

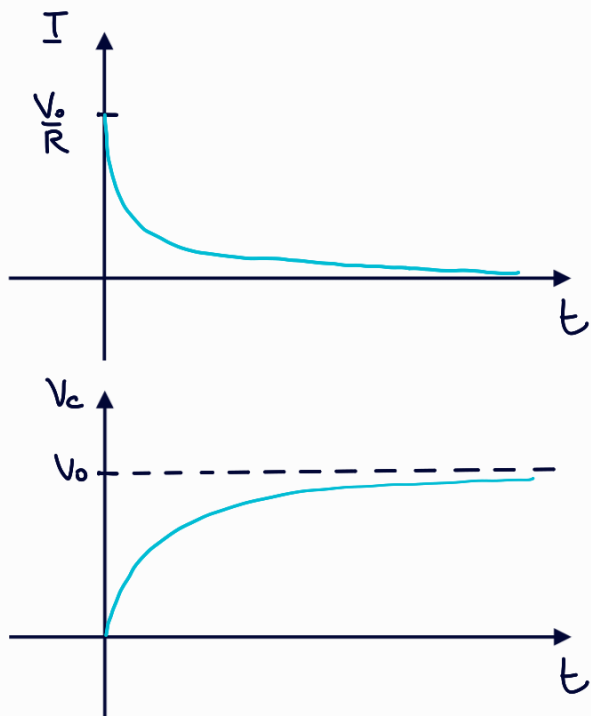

$$I(t) = \frac{fem}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\Delta V_c(t) = fem(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

per $t \approx 0$:

$$I \approx \frac{fem}{R}$$

$$\Delta V_c \approx 0$$

C si comporta
come un
corto circuito



per $t \rightarrow +\infty$:

$$I \rightarrow 0$$

$$\Delta V_c \rightarrow fem$$

C si comporta
come un
circuito aperto

Scarica del condensatore

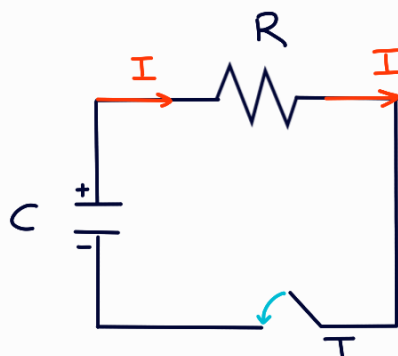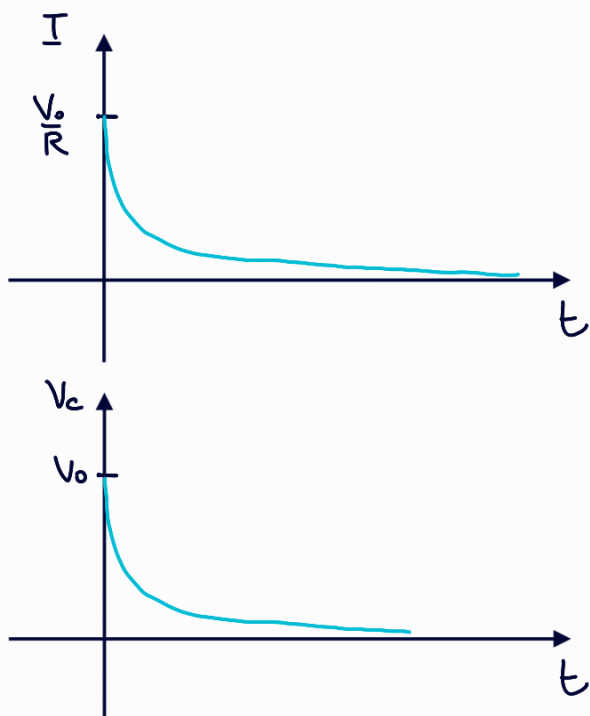

$$\Delta V_c(t) = \Delta V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\Delta V_c(0) = \Delta V_0$$


$$I(t) = \frac{\Delta V_c(t)}{R} = \frac{\Delta V_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

In entrambi i casi la differenza di potenziale ai capi del condensatore **non** varia istantaneamente ma rimane inizialmente la stessa che c'era prima dall'apertura/chiusura dell'interruttore.

$$R_1 = R_2 = R_3 = 730 \text{ k}\Omega$$



$$\mathcal{E} = 1200 \text{ V}$$

$$C = 6,5 \mu\text{F}$$

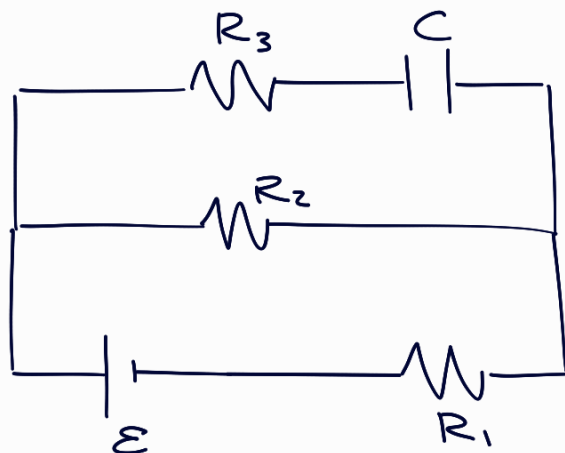

per $t = 0^+$:

C : cortocircuito

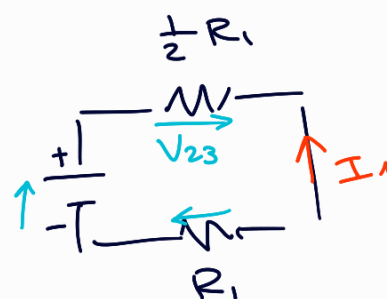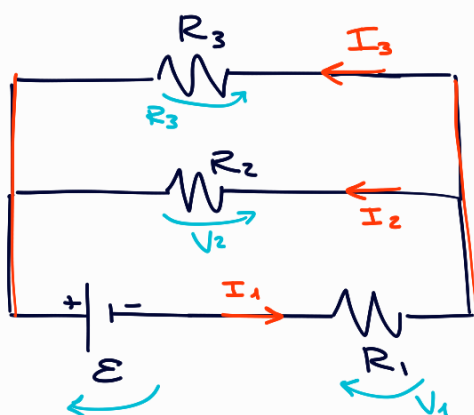

$$V_2 = V_3 = V_{23}$$

$$V_{23} + V_1 + \mathcal{E} = 0$$

$$I_1 \cdot \frac{1}{2} R_1 + I_1 R_1 + \mathcal{E} = 0$$

$$I_1 \left(\frac{1}{2} R_1 + R_1 \right) + \mathcal{E} = 0$$


$$I_1 = -\frac{\mathcal{E}}{\frac{3}{2} R_1} = -\frac{2}{3} \frac{\mathcal{E}}{R_1} \approx 1.1 \text{ mA}$$

$$\rightarrow P_1 = R_1 I_1^2 \approx 0,88 \text{ W}$$

$$I_2 = \frac{V_{23}}{R_1} = \frac{\frac{1}{2} I_1 R_1}{R_1} = \frac{1}{2} I_1 = I_3 = 0,55 \text{ mA}$$

$$\rightarrow P_2 = P_3 = R_1 I_2^2 = 0,22 \text{ W}$$

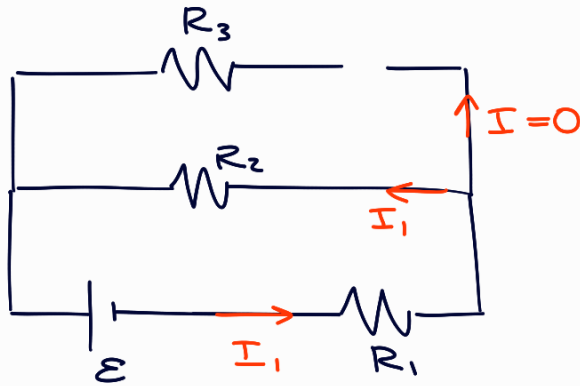Per $t \rightarrow \infty$: C si comporta come un circuito aperto




$$I_2 = I_1$$

$$I_3 = 0 \text{ A}$$

$$P_3 = 0 \text{ W}$$

$$I_1 = I_2 = \frac{\mathcal{E}}{R_{eq}} = \frac{\mathcal{E}}{R_1 + R_2} = \frac{\mathcal{E}}{2R_1} = 0,82 \text{ mA}$$

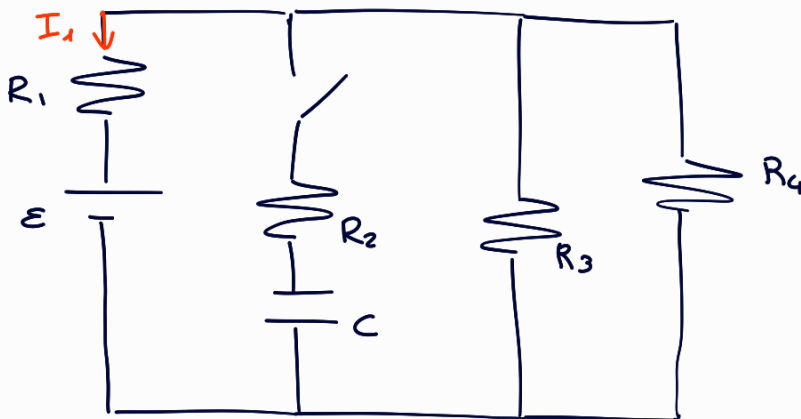
$$P_1 = P_2 = I_1^2 R_1 = 0,49 \text{ W}$$



A interruttore aperto:

$$\mathcal{E} + I_1(R_1 + R_{34}) = 0$$
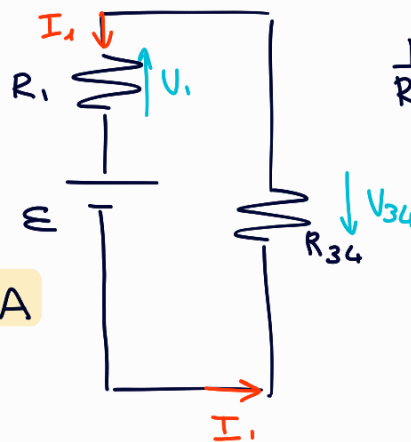
$$I_1 = -\frac{\mathcal{E}}{R_1 + R_{34}} = \frac{3\text{V}}{6\Omega} = 0,5 \text{ A}$$




$$\frac{1}{R_{34}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} = \frac{R_4 + R_3}{R_3 R_4}$$

$$\Rightarrow R_{34} = \frac{18}{9} = 2\Omega$$

subito dopo la chiusura:

C → corto circuito

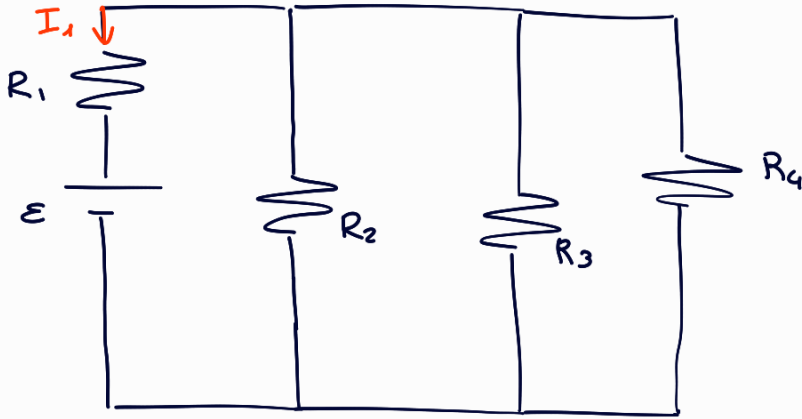


$$\Rightarrow I_1 = - \frac{\varepsilon}{R_1 + (R_2 \parallel R_3 \parallel R_4)}$$

$$\text{dove } R_2 \parallel R_3 \parallel R_4 = \frac{R_2 R_3 R_4}{R_2 + R_3 + R_4}$$

$$P = \varepsilon \cdot I \approx -1,9 \text{ W}$$

In condiz. di stazionarietà:

C → circuito aperto

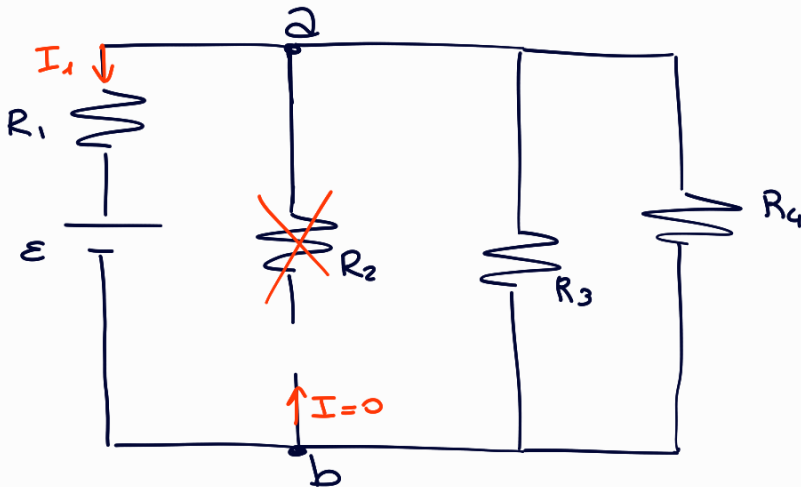

$$R_{34} = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = 2 \Omega$$


$$I_1 = \frac{\varepsilon}{R_1 + R_{34}} = \frac{3}{6} \text{ A} = 0,5 \text{ A}$$

$$V_1 = R_1 I_1 = 2 \text{ V}$$

$$V_2 = 0 \text{ V}$$


$$V_3 = V_4 = I_1 \cdot R_{34} = 1 \text{ V}$$
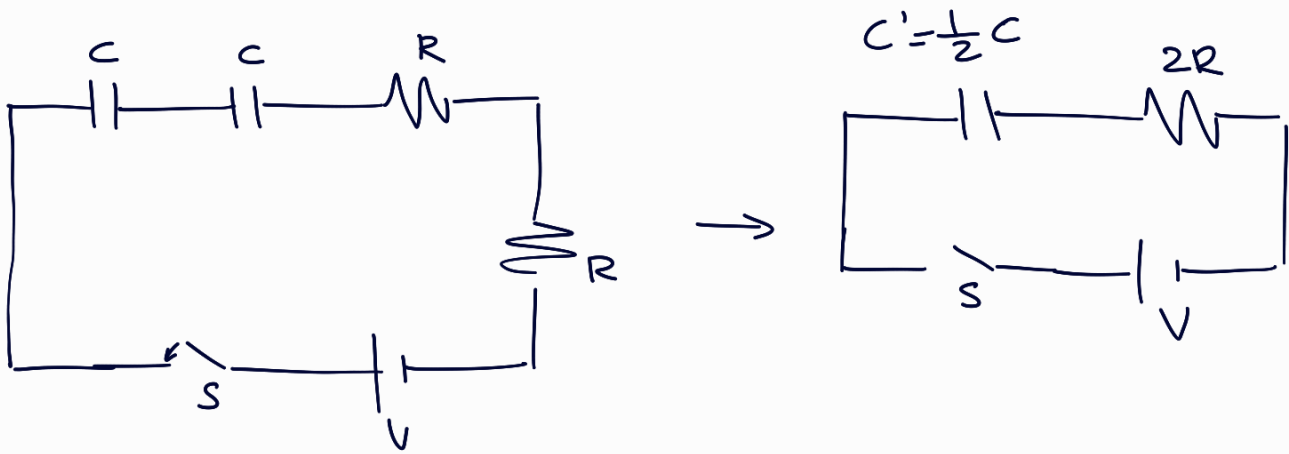
$$\Delta V_c = V_b - V_a = V_3 = 1 \text{ V}$$




Chiudo il circuito :

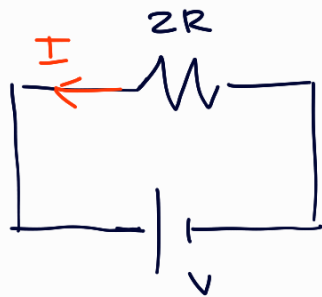A $t = 0^+$: $C' \rightarrow$ corto circuito



$$I = \frac{V}{2R} = 2,72 \text{ mA}$$

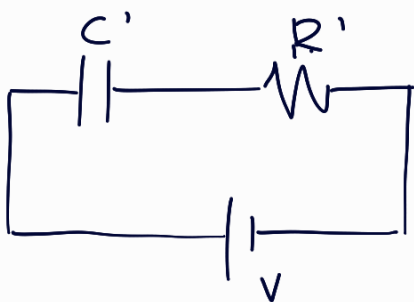Dopo quanto tempo $i(t) = 1,2 \text{ mA}$?



$$C' = \frac{1}{2} C$$

$$R' = 2R$$

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = I e^{-\frac{t}{RC}}$$


$$\Rightarrow e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{i(t)}{I}$$

$$\Rightarrow -\frac{t}{RC} = \ln\left(\frac{i}{I}\right) \Rightarrow t = -RC \ln \frac{i}{I}$$

$$\Rightarrow t \cong 10,8 \text{ ms}$$

Per $t \rightarrow +\infty$:


$C' \rightarrow$ circuito aperto

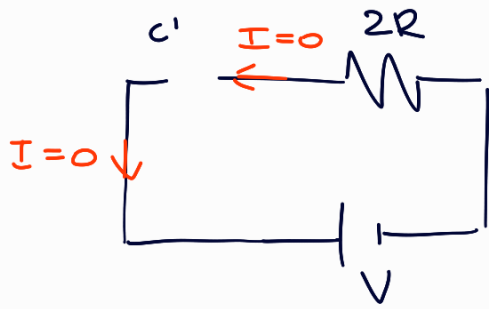


$$C' = \frac{1}{2} C$$

$$Q = C' V = \frac{1}{2} C V$$

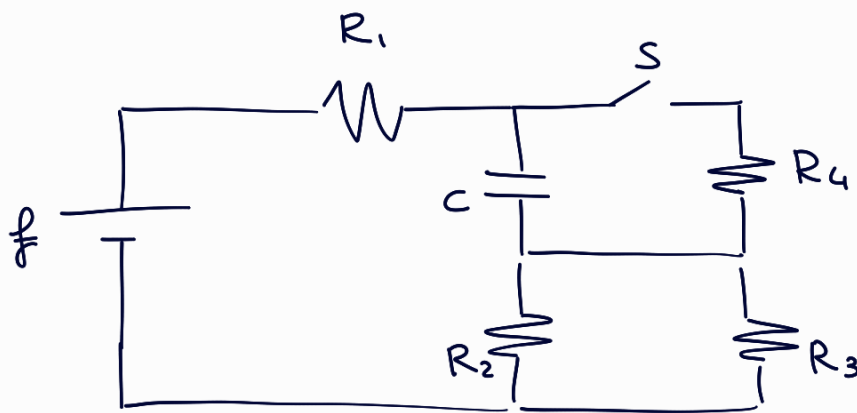
$$U_1 = U_2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{4} \frac{C^2 V^2}{2C} = \frac{1}{8} C V^2 = 108 \mu J$$



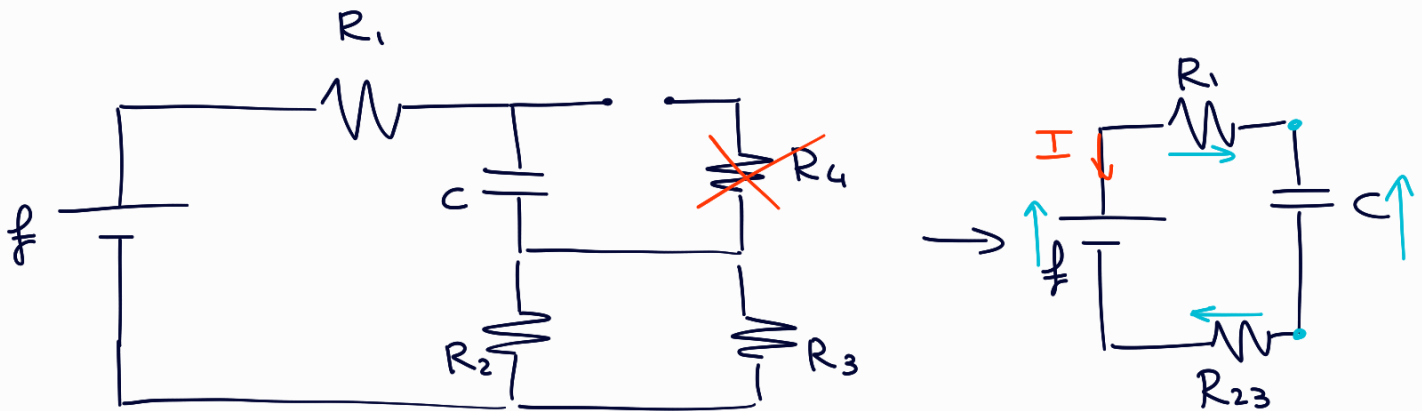- ddp ai capi di C subito prima della chiusura :


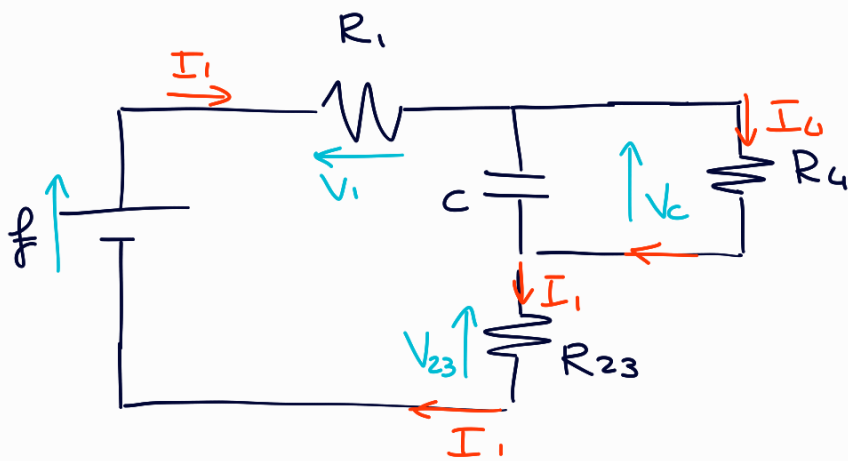
$$C \text{ e' carico} \Rightarrow V_C = V = 12 V$$



$$R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

Per $t = 0^+$: Ho ancora $V_c = f$



$$f - I_1 R_1 - f - I_1 R_{23} = 0$$

$$V_c - I_4 R_4 = 0 \Rightarrow f = I_4 R_4$$

$$\Rightarrow I_4 = \frac{f}{R_4} = 1,2 \text{ A}$$

$$\Rightarrow I_1 = I_2 = I_3 = 0$$

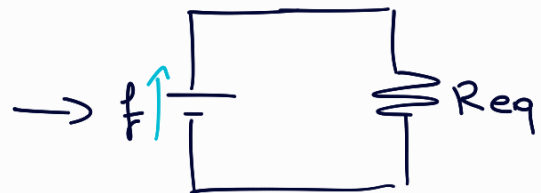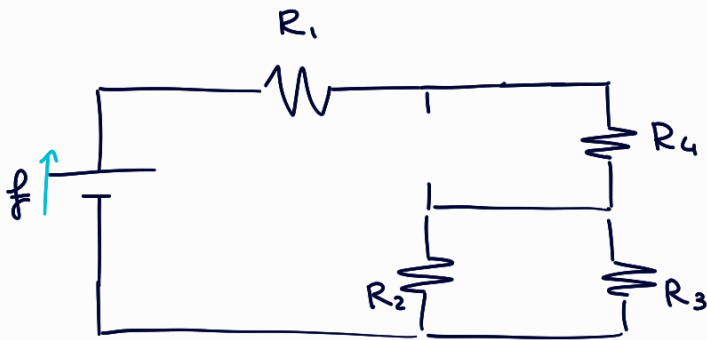Dopo molto tempo: $t \rightarrow +\infty$
 $C \rightarrow$ circuito aperto



$$R_{eq} = R_1 + R_4 + R_{23} = \frac{173}{11} \Omega$$

$$I_1 = I_4 = I_{23} = \frac{f}{R_{eq}} = 0,76 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{V_{23}}{R_2} = \frac{I_1 R_{23}}{R_2} = 0,36 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{I_1 R_{23}}{R_3} = 0,41 \text{ A}$$

$$\Delta V_c = V_4 = R_4 I_4 = 7,63 \text{ V}$$